

HT No: 7

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE FISICA

Nombre: Arthur Oliver Hernández Vélquez

FISICA II 2020

Carné: 201407605

Sección: P1 Entrega: Lunes 28/09

Profesor: Ing. Byron Cuyan.

Auxiliar: Eduardo Fuentes.

Problema 1

a) $V_{ab} = \int E \cdot dl$ $E = \frac{V_{ab}}{d} = \frac{20V}{1.8 \times 10^{-3}} = 11.11 \frac{KV}{m}$

$$V_{ab} = Ed$$

b) $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ $\epsilon_0 E = \sigma$ $\sigma = 98.37 \times 10^{-9} \frac{C}{m^2}$

c) $C = \epsilon_0 \frac{A}{d} = \frac{(7.6 \times 10^{-9})(8.8542 \times 10^{-12})}{1.8 \times 10^{-3}}$
 $C = 3.74 \times 10^{-12}$

d) $C = \frac{Q}{V}$ $Q = CV = 20(3.74 \times 10^{-12}) = 74.77 pF$

a) $E = 11.1 \frac{KV}{m}$ c) $C = 3.74 pF$

b) $\sigma = 98.4 \frac{nC}{m^2}$ d) $Q = 74.8 pC$

Problema 2

a) $C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$ $Q = VC$ $Q = \frac{V \epsilon_0 A}{d} = \frac{200(8.8542 \times 10^{-12})(1 \times 10^{-3})}{3 \times 10^{-3}}$
 $Q = 590 pC$

b) $C = KC_0$ $C = 5(2.45 \times 10^{-12}) = 12.25 \times 10^{-12} C$

$$Q = 200(12.25 \times 10^{-12}) = 2.45 \times 10^{-9}$$

$$Q_f - Q_0 = 2.45 \times 10^{-9} - 590 \times 10^{-12} = 2.36 \times 10^{-9}$$

$$c) \quad Q = V \cdot C$$

$$V = \frac{Q}{C} = \frac{2.98 \times 10^{-9}}{1.92 \times 10^{-12}} = 999.52 \text{ V} \approx 1000 \text{ V}$$

$$V_A - V_0 = 800 \text{ V.}$$

a)	$C = 590 \text{ pC}$
b)	$\Delta Q = 236 \text{ nC}$
c)	$\Delta V = 800 \text{ V}$

Problema 3.

$$a) \quad Q = V \cdot C = 250 (2.5 \times 10^{-3}) (8.8542 \times 10^{-12}) = C = 1.04757 \times 10^{-11}$$

$$Q = 369 \text{ pC} \cdot 10^{-12} \cdot 1.5 \times 10^{-2}$$

$$b) \quad C = K C_0 = \frac{80 (8.8542 \times 10^{-12}) (7.5 \times 10^{-3})}{1.5 \times 10^{-2}} = 118.06 \times 10^{-12}$$

$$V = \frac{Q}{C} = \frac{368.9 \times 10^{-12}}{118.06 \times 10^{-12}} = 3.12 \text{ Volt.}$$


$$c) \quad U_0 = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} (250) (1.04757 \times 10^{-11})^2 = 4.61 \times 10^{-8}$$

$$U_F = \frac{1}{2} (3.12)^2 (118.06 \times 10^{-12}) = 5.7462 \times 10^{-10}$$

$$\Delta U = -45.5 \times 10^{-9}.$$

a)	$Q = 369 \text{ pC}$
b)	$V = 3.12 \text{ volt} \quad C = 118 \text{ pF}$
c)	$\Delta U = -45.5 \text{ nJ}$

Problema 4.

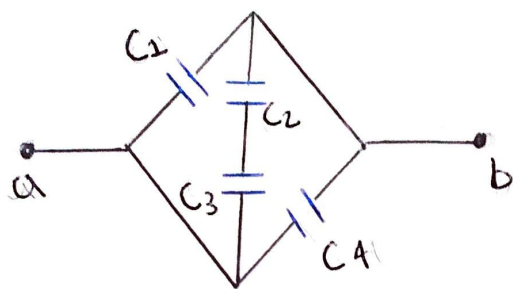

$$C_1 = 4 \mu F$$

$$C_2 = 7 \mu F$$

$$C_3 = 5 \mu F$$

$$C_4 = 6 \mu F$$

$$V_{ab} = 100 \text{ Volt.}$$

$$a) \quad C_{32} = \frac{C_3 C_2}{C_3 + C_2} = \frac{7(5)}{12} = 2.9167$$

$$C_{eq} = 2.9167 \mu F + 4 \mu F + 6 \mu F$$

$$C_{eq} = 12.9 \mu F$$

$$Q = \frac{C}{V} = \frac{12.9}{100} = 129.17 \text{ mC}$$

$$Q_{23} = C U = 100(2.9167 \mu F) =$$

$$Q_{23} = 291.67 \mu C$$

$$b) \quad V_2 = \frac{291.67 \times 10^{-6}}{7 \times 10^{-6}} = 41.67 \text{ V}$$

$$V_3 = \frac{291.67 \times 10^{-6} \times 5}{5 \times 10^{-6}} = 58.33 \text{ V}$$

$$c) \quad U_1 = \frac{1}{2} (7 \times 10^{-6}) (100)^2 = 20 \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$U_2 = \frac{1}{2} (7 \times 10^{-6}) (41.67)^2 = 6.08 \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$U_3 = \frac{1}{2} (5 \times 10^{-6}) (58.33)^2 = 8.51 \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$U_4 = \frac{1}{2} (6 \times 10^{-6}) (100)^2 = 30 \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$U_T = \frac{1}{2} (12.9 \times 10^{-6}) (100)^2 = 64.5 \times 10^{-3} \text{ J}$$


$$a) \quad C_{eq} = 12.9 \mu F$$

$$b) \quad V_2 = 41.7 \text{ V} \quad V_3 = 58.3 \text{ V}$$

$$c) \quad U_1 = 20 \text{ mJ}, U_2 = 6.08 \text{ mJ}, U_3 = 8.51 \text{ mJ}$$

$$U_4 = 30 \text{ mJ} \quad U_T = 64.5 \text{ mJ}$$

Problema 5

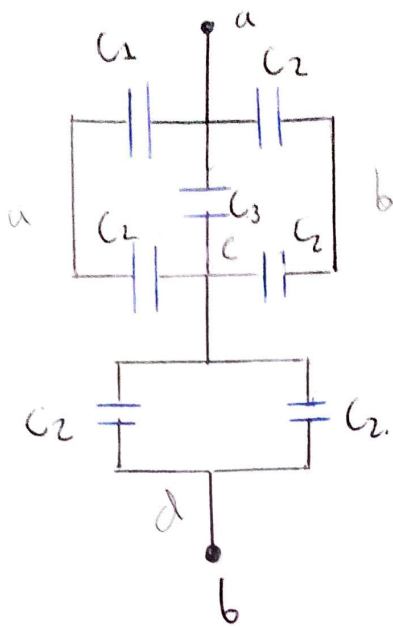

a) $C_1 = 5 \mu F$ $C_2 = 10.0 \mu F$
 $C_3 = 2.00 \mu F$

$$C_{12} = \frac{(5)(10)}{15} = 3.33 \mu F$$

$$C_{22} = \frac{10(10)}{20} = 5 \mu F$$

$$C_{abc} = 3.33 \mu F + 5 \mu F + 2 \mu F = 10.33 \mu F$$

$$C_d = 10 \mu F + 10 \mu F = 20 \mu F$$

$$C_{eq} = \frac{C_{abc} C_d}{C_d + C_{abc}} = 6.81 \times 10^{-6} F$$

b) $V_{ab} = V_d + V_{abc}$

$$V_b = \frac{Q}{C} = \frac{83.6 \times 10^{-6}}{2 \times 10^{-6}} = 41.8 V$$

$$Q_b = 41.8(5 \times 10^{-6}) = 209 \times 10^{-6} C$$

$$Q_a = 41.8(3.33 \times 10^{-6}) = 139.794 \times 10^{-6} C$$

$$Q_{abc} = 83.6 \times 10^{-6} + 209 \times 10^{-6} + 139.794 \times 10^{-6} =$$

$$Q_{abc} = 432.794 \times 10^{-6} = Q_d$$

$$V_d = \frac{432.794 \times 10^{-6}}{20 \times 10^{-6}} = 21.5897 V$$

$$V_{ab} = V_d + V_{abc}$$

$$V_{ab} = 21.5897 + 41.8 = 63.3897$$

c) $U = \frac{1}{2} C_{eq} V_{ab}^2 = \frac{1}{2} (6.81 \times 10^{-6}) (63.3897)^2 = 12.258 \times 10^{-3}$

a) $C_{eq} = 6.81 \mu F$ c) $U = 12.3 mJ$

b) $V_{ab} = 63.4 V$